

5.5.3 VHDL的行为描述


行为描述语句 { 并发 (Concurrent) 描述语句
顺序 (Sequential) 描述语句

顺序语句：描述逻辑关系、算法

并行语句：硬件并行的特点

一、VHDL的并行语句

描述硬件最基本的本质特性——并行行为。

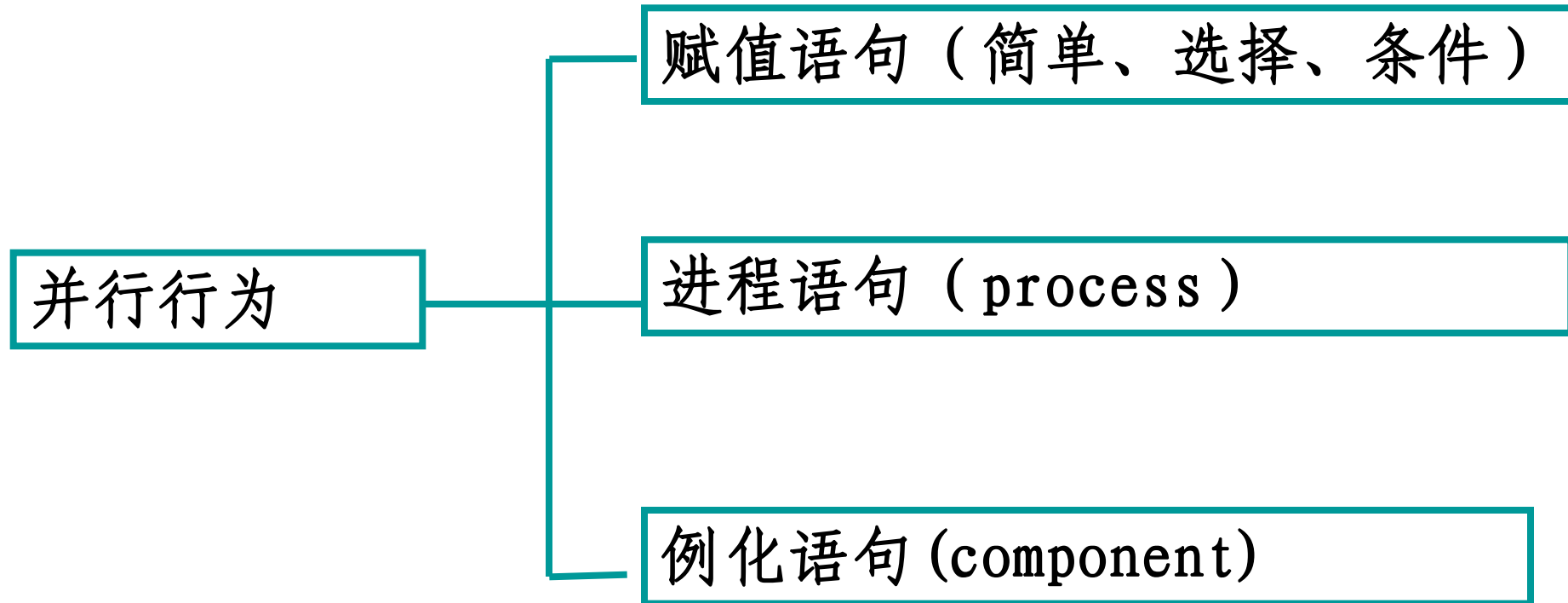

进程行为之间并行关系，进程内部是顺序行为。

1. 赋值语句:

特点:

- 执行与书写顺序无关。
- 每一个赋值相当于一个进程。

(1) 简单并行赋值:

语法格式

信号 <= 表达式 ;

赋值的原则: 相同位宽, 相同数据类型。

```
ENTITY exe IS
    port ( a, b: IN bit;
           y: OUT bit );
END exe;
```

```
ARCHITECTURE art OF exe IS
    SIGNAL c : bit ;
BEGIN
    y <= c ;
    c <= a and b ;
END art1;
```

(2) 选择赋值 with-select-when

语 法 格 式

```
WITH 选择表达式 SELECT  
信号名<=表达式1 WHEN 选择值1,  
        表达式2 WHEN 选择值2,  
        ...  
        表达式n WHEN others ;
```

结束为 “, ”



- 不能有重叠的条件分支。
- 最后条件为 others。选择值必须覆盖所有取值可能。
- 没有优先级判断。
- 只能描述简单的组合逻辑。

例：用选择赋值语句描述四选一电路

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

entity mux4 is
    port (d0, d1, d2, d3, a0, a1 : in std_logic;
          f : out std_logic);
end mux4;

  architecture rtl of mux4 is
    signal sel : std_logic_vector (1 downto 0);
begin
    sel <= a1 & a0;
    with sel select
        f <= d0 when "00",
            d1 when "01",
            d2 when "10",
            d3 when others;
end rtl;
```



编译之后，点击

Tool>>Netlist Viewers>>RTL Viewers

(3) 条件赋值 when-else

语 法 格 式

```
信号名 <= 表达式1 WHEN 条件式1 ELSE  
          表达式2 WHEN 条件式2 ELSE  
          .      .      . 条件式n-1 ELSE  
          表达式n;
```

注意:

- 最后的Else 项是必须的;
- 有优先级逻辑关系, 先判断第一条件;
- 类似 if (在process中使用) 的嵌套语句;
- 只能描述简单的组合逻辑。

例：8—3优先编码器。


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity coder is
    port (
        I : in std_logic_vector(7 downto 0);
        A : out std_logic_vector(2 downto 0)
    );
end coder;
```

architecture rtl of coder is
begin

```
    A <= "000" when I(7) = '0' else
         "001" when I(6) = '0' else
         "010" when I(5) = '0' else
         "011" when I(4) = '0' else
         "100" when I(3) = '0' else
         "101" when I(2) = '0' else
         "110" when I(1) = '0' else
         "111" ;
```

End rtl;

 



语句	With-select-when	When-else	If-else	Case-when
选择条件	一个信号的不同值，互斥	多个信号多种组合，不必互斥	多个信号多种组合，不必互斥	一个信号的不同值，互斥
语句属性	并行	并行	顺序	顺序
用途	编码、译码、多路选择器	优先编码器，地址译码器	优先编码器，地址译码器	编码、译码、多路选择器 状态机

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

设计3:8译码器



```
entity dec38 is
    port(
        A : in std_logic_vector(2 downto 0);
        Y : out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end dec38;
```
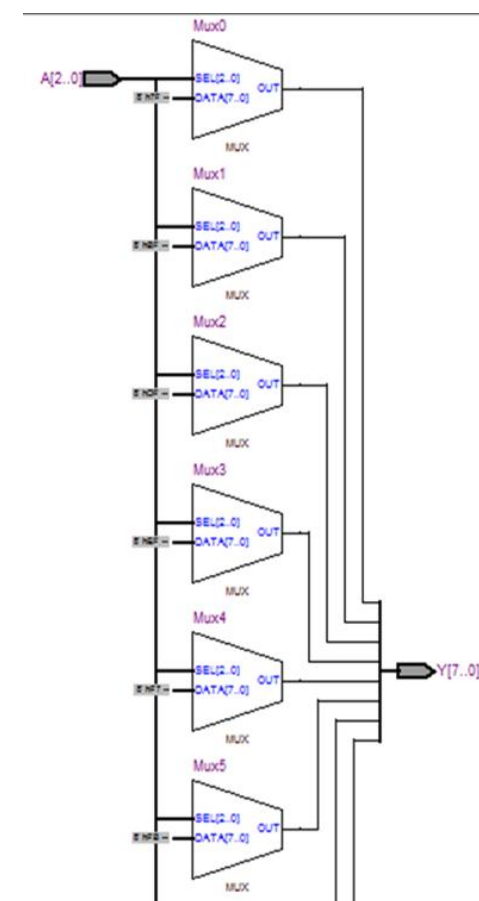 
```
architecture m1 of dec38 is
begin
    with A select
        Y<= "11111110" when "000",
            "11111101" when "001",
            "11111011" when "010",
            "11110111" when "011",
            "11101111" when "100",
            "11011111" when "101",
            "10111111" when "110",
            "01111111" when "111",
            "11111111" when others;
end m1;
```



七段显示译码器
  
```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity bcd is  
    port(  
        A : in std_logic_vector(3 downto 0);  
        Y : out std_logic_vector(6 downto 0)  
    );  
end bcd;
```




architecture m1 of bcd is

Begin

```
y <= "1111110" when A="0000" else --0
      "0001100" when A="0001" else --1
      "1101101" when A="0010" else --2
      "1111001" when A="0011" else --3
      "0110011" when A="0100" else --4
      "1011011" when A="0101" else --5
      "0011111" when A="0110" else --6
      "1110000" when A="0111" else --7
      "1111111" when A="1000" else --8
      "1110011" when A="1001" else --9
      "0000000" ;
```

End m1;

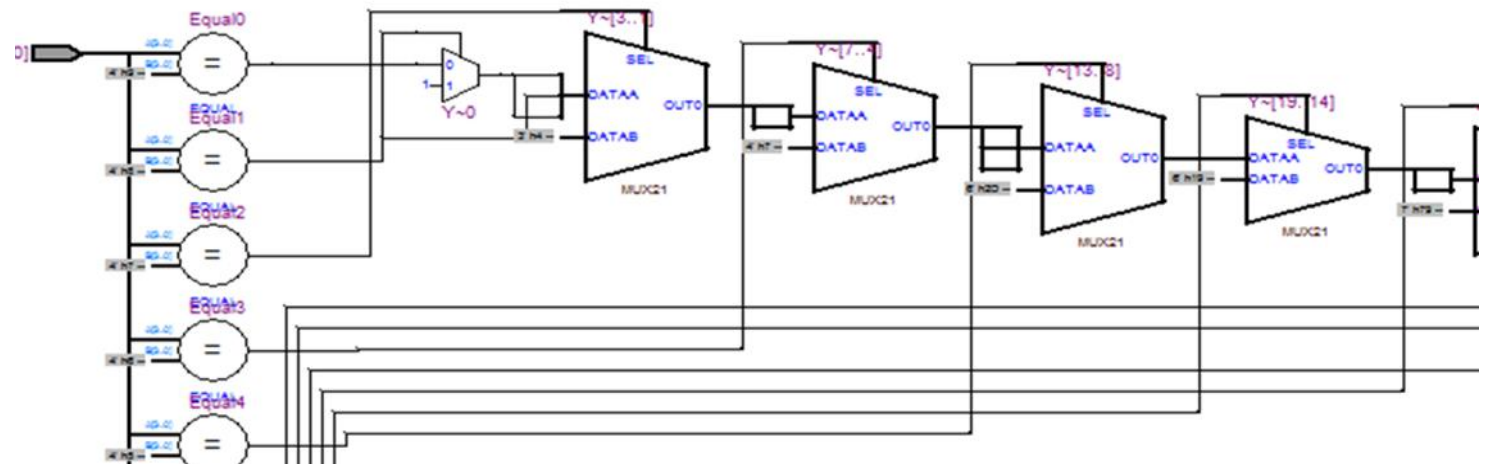

3、进程语句

提供了一种用算法描述硬件行为的方法。几个进程语句之间是并行行为。外部并行，内部顺序。

语法格式

```
[进程名: ] PROCESS (敏感信号表)
    [变量说明语句];
    BEGIN

        顺序说明语句;


    END PROCESS ;
```

敏感信号表:

- 进程要读取的信号。
- 敏感信号的变化都将启动进程。
- 组合逻辑中，所有输入都作为敏感信号。


进程的并发特点:
 
```
architecture behav of a_var is  
begin  
    output<=a(i);  
end behav;
```



```
architecture behav of a_var is  
begin  
    process(a, i)  
    begin  
        output<=a(i);  
    end process;  
end behav;
```

一个简单并行信号赋值语句是一个进程的缩写。

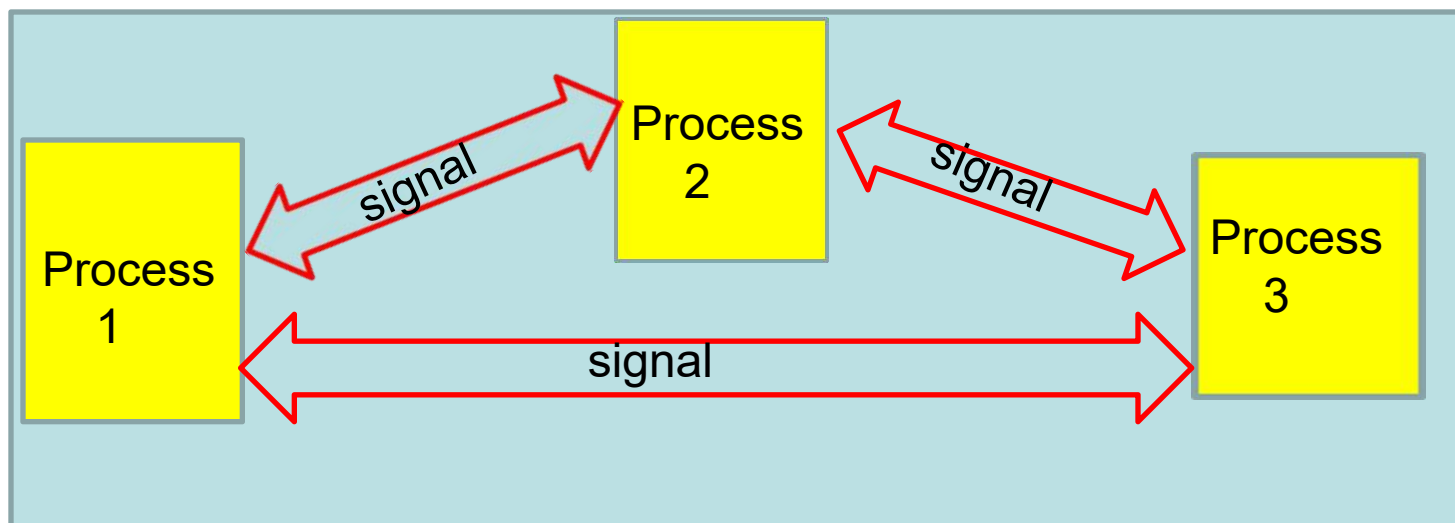


等效:

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY ex1 IS  
    PORT(a, b : IN STD_LOGIC;  
          y : OUT STD_LOGIC);  
END ex1;  
  
ARCHITECTURE rtl OF ex1 IS  
    SIGNAL c : STD_LOGIC;  
BEGIN  
    y <= c;  
    c <= a and b;  
END rtl;
```

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
ENTITY ex2 IS  
    PORT(a,b : IN STD_LOGIC;  
          y : OUT STD_LOGIC);  
END ex2;  
  
ARCHITECTURE rtl OF ex2 IS  
    SIGNAL c : STD_LOGIC;  
BEGIN  
    PROCESS(a, b)  
    BEGIN  
        c <= a and b;  
    END PROCESS;  
    PROCESS(c)  
    BEGIN  
        y <= c;  
    END PROCESS;  
END rtl;
```

二、VHDL顺序语句

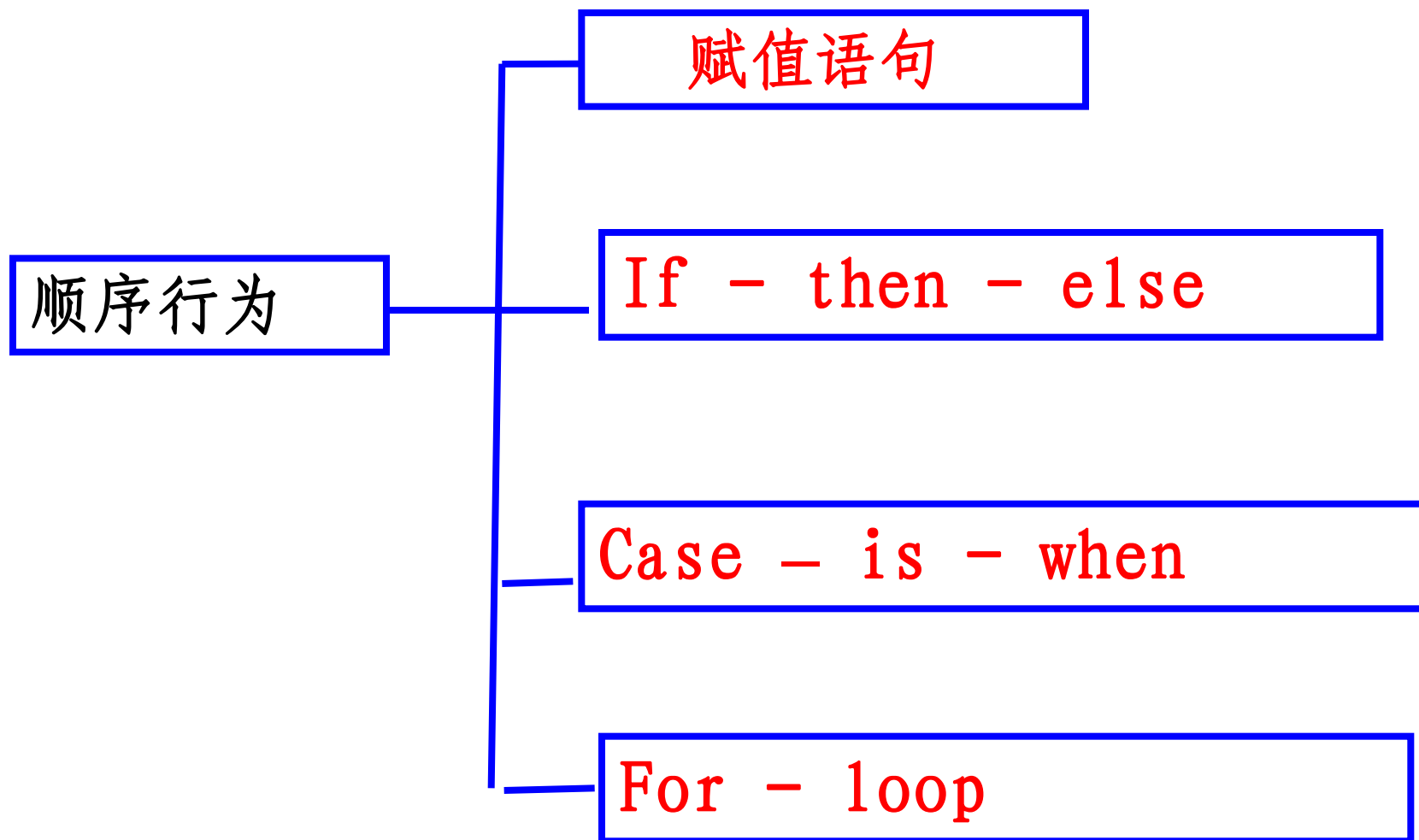执行顺序与书写顺序一致。只能出现在进程（process）和子程序中。
描述逻辑关系，具体算法（类似C）。



(1) 简单顺序赋值：

赋值对象可为信号、变量

语法格式

信号 <= 表达式；

变量 := 表达式；

赋值的原则：相同位宽，相同数据类型。

变量赋值与信号赋值的差异:

- 硬件实现的功能不同

信号: 实际的硬件连线;

变量: 电路单元内部的操作, 代表暂存的临时数据。

- 赋值行为的不同

信号赋值: 延迟更新数值;

变量赋值: 立即更新数值。

- 信号的多次赋值

a. 一个进程: 最后一次赋值有效

b. 多个进程: 多源驱动

线与、线或、三态总线

信号 signal	变量 variable
代表电路中的 连接	代表局部的一个 暂存值
全局 变量	局部 变量
赋值符号‘ <= ’	赋值符号‘ := ’
赋值在一个 过程结束后 才会变化	赋值没有延迟， 立即变化

例：信号赋值与变量赋值的比较

变量赋值：

```
architecture rtl of var is  
begin
```

```
    process (a, b, c )
```

```
        variable d :std_logic;
```

```
    begin
```

```
        d := a ;
```


```
        x <= c and d;
```

```
        d := b ;
```

```
        y <= c and d;
```

```
    end process ;
```


```
end rtl;
```

 

-- 结果: $x = ca$
 $y = cb$

信号赋值:
 
```
architecture rtl of sig is
  signal d : std_logic;
begin
  process( a, b, c )
  begin
    d <= a ;
    x <= c and d ;
    d <= b ;
    y <= c and d;
  end process ;
end rtl ;
```



读出 (process 中)

更新 (end process 后)

不要在一个 process 中对同一信号多次赋值

-- 结果: $x = cb$
 $y = cb$

(2) 转向控制语句：

通过条件控制决定是否执行一条或几条语句，或重新执行一条或几条语句，仿真时顺序进行。

主要有：

if 语句、case 语句、loop 语句



注意！

if、case、loop语句必需在Process语句中。

1) if 语句

- if 语句的门闩控制（不完全if）

```
if 条件式 then  
    顺序处理语句;  
end if ;
```

对于不完全的if语句，VHDL综合器将引进一个时序元件保持当前状态值。用于锁存器或触发器。

* if 语句的电平触发

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;





ENTITY latch IS
    port ( ena, d: IN std_logic;
          q: OUT std_logic );
END latch;

ARCHITECTURE rtl OF latch IS
BEGIN
    PROCESS ( ena , d )
    BEGIN
        IF (ena= '1') then
            q <= d;
        END IF;
    END PROCESS;
END rtl;
    
```

敏感信号表无d的波形

敏感信号表

综合后生成锁存器 (latch)

  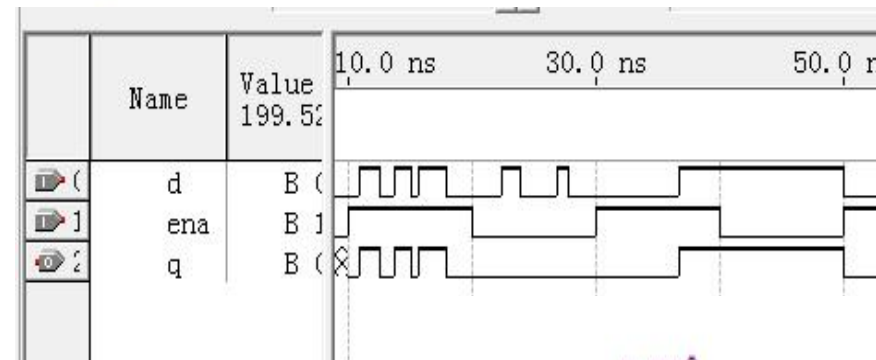 


* if 语句的时钟沿触发

综合后生成寄存器
(register)

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
  
ENTITY fd IS  
    port ( clk, d: IN std_logic;  
          q: OUT std_logic );  
END fd;
```
 
```
ARCHITECTURE rt1 OF fd IS  
BEGIN  
    PROCESS (clk)  
    BEGIN  
        IF (clk'event and clk= '1') then  
            q <= d;  
        END IF;  
    END PROCESS;  
END rt1;
```




敏感信号表

时钟上升沿触发

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY dff IS  
    PORT ( d : in std_logic ;  
          clk : in std_logic ;  
          q : out std_logic ) ;  
END dff;
```
 
```
ARCHITECTURE arc OF dff IS  
BEGIN  
    PROCESS (clk)  
        variable a , b : std_logic ;  
    BEGIN  
        IF ( clk'event AND clk='1' ) THEN  
            a := d;  
            b := a;  
            q <= b;  
        END IF;  
    END PROCESS;  
END arc;
```



```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;


ENTITY reg3 IS
    PORT ( d : in std_logic ;
          clk : in std_logic ;
          q : out std_logic ) ;
END reg3;

```

```

ARCHITECTURE arc OF reg3 IS
    SIGNAL a , b : std_logic ;
BEGIN
    PROCESS (clk)
    BEGIN
        IF ( clk'event AND clk='1' ) THEN
            a <= d;
            b <= a;
            q <= b;
        END IF;
    END PROCESS;
END arc;

```

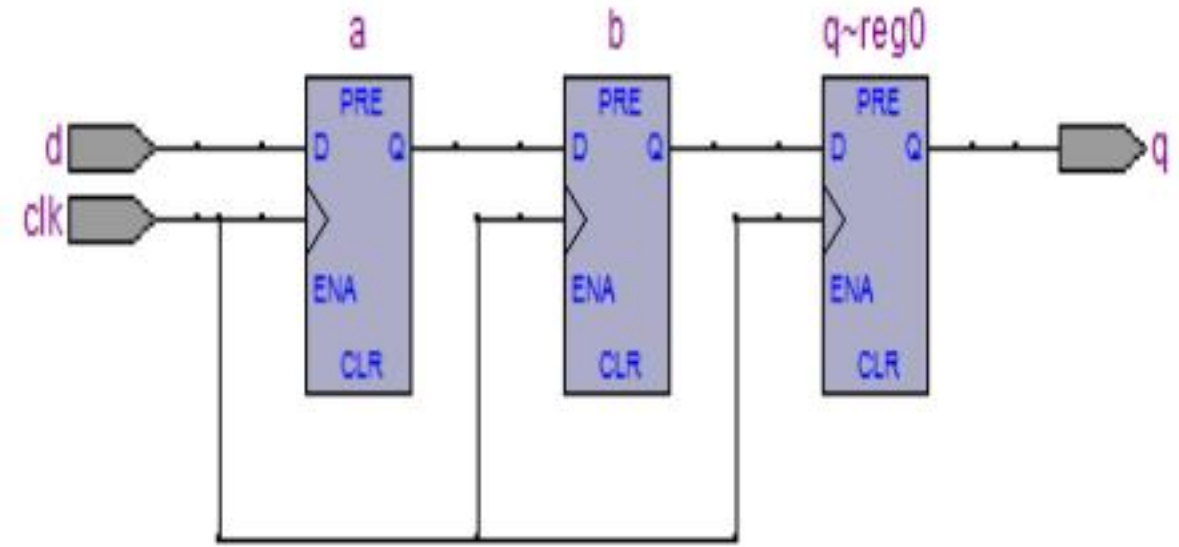

- if 多选择语句


语法格式

```
IF 条件表达式1 THEN
    顺序语句11; 顺序语句12;
ELSIF 条件表达式2 THEN
    顺序语句21; 顺序语句22;
ELSIF
    ...
ELSE
    顺序语句n1; 顺序语句n2;
END IF;
```

- if_then_elsif 语句中最先出现的条件优先级最高（自上而下优先）。
- 可以有多个elsif，但只能有一个else（组合逻辑）。

 例：8—3优先编码器。

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity coder is  
    port (  
        input: in std_logic_vector(7 downto 0);  
        output: out std_logic_vector(2 downto 0)  
    );  
end coder;
```



```


architecture art of coder is
begin
  process(input)
  begin
    if input(7)='0' then
      output<="000";
    elsif input(6)='0' then
      output<="001";
    elsif input(5)='0' then
      output<="010";
    elsif input(4)='0' then
      output<="011";

```

```

    elsif input(3)='0' then
      output<="100";
    elsif input(2)='0' then
      output<="101";
    elsif input(1)='0' then
      output<="110";
    else
      output<="111";
    end if;
  end process;
end art;

```

 

If 语句是顺序语句	When语句是并行语句
只能在进程中使用	必须用在进程之外
Else语句可有可无	Else语句是必须有的
可以嵌套	不能嵌套
高级描述，与硬件无关	与硬件电路十分贴近

组合逻辑一定有else，否则综合为锁存器

(2) CASE 语句

CASE语句根据某个表达式的值来选择执行体。无优先级。

语法格式

```
CASE 选择表达式 IS  
    WHEN 分支值1 => 顺序处理语句11; 语句12;  
    WHEN 分支值2 => 顺序处理语句21; 语句22;  
    WHEN OTHERS => 顺序处理语句32; 语句32;  
END CASE;
```


- 分支条件须在表达式范围内，且不能重合。
- 执行时必须选中且只能选中一个分支。
- 所有值必须列举穷尽，对std_logic等必须用others。

例： 4选1多路选择器描述方式

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY test_case IS
PORT (
    a1, a0: IN STD_LOGIC;
    d0, d1, d2, d3: IN STD_LOGIC;
    f: OUT STD_LOGIC
);
END test_case;
```
 
```
ARCHITECTURE behave OF test_case IS
    SIGNAL s: STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (a1, a0, d0, d1, d2, d3)
    BEGIN
        s<=a1 & a0;
        CASE s IS
            WHEN "00" => f<=d0;
            WHEN "01" => f<=d1;
            WHEN "10" => f<=d2;
            WHEN others => f<=d3;
        END CASE;
    END PROCESS;
END behave;
```



3、循环语句


语法格式

```
FOR 循环变量 IN 循环范围 LOOP
    顺序处理语句1；
    顺序处理语句2；
    ... ..
END LOOP；
```

- 循环变量是 loop 内部自动声明的局部量，仅在 loop 内可用；
- 循环范围为可计算的整数范围： m (小) *to* n (大)

【例】

--8位奇偶校验位产生电路

 

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY p_check IS
PORT (
    d: IN STD_LOGIC_VECTOR
    (7 DOWNT0 0);
    y: OUT STD_LOGIC);
END p_check;

ARCHITECTURE behave OF
p_check IS
```

只做校验?

```
BEGIN
    PROCESS (d)
        VARIABLE tmp: STD_LOGIC;
    BEGIN
        tmp := '1';
        FOR n IN 0 TO 7 LOOP
            --FOR循环语句
            tmp := tmp XOR d(n);
        END LOOP;
        y <= tmp;
    END PROCESS;
END behave;
```

信号多次赋值，只最后一次赋值有效

signal?

奇偶?

